

Questão 55

Nas questões de 49 a 56, sempre que necessário, use $\pi = 3$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Texto comum para questões 54, 55 e 56.

Lâmpadas de luz ultravioleta (UV) são indicadas para higienização e esterilização de objetos e ambientes em razão do seu potencial germicida.

Em outro processo de esterilização, uma lâmpada UV de potência $P = 60 \text{ W}$ funciona sob uma diferença de potencial elétrico $U = 100 \text{ V}$. A potência elétrica pode ser expressa também em kVA, sendo $1 \text{ kVA} = 1000 \text{ V} \times 1 \text{ A} = 1000 \text{ W}$. A corrente elétrica i do circuito que alimenta a lâmpada é igual a

- | | |
|------------|-----------|
| a) 0,36 A. | c) 1,6 A. |
| b) 0,60 A. | d) 3,6 A. |

Resposta:

Alternativa B

A equação de potência é:

$$P = U \cdot i$$

Para fenômenos elétricos, logo, temos:

$$60 = 100 \cdot i$$

$$i = 0,6 \text{ A}$$